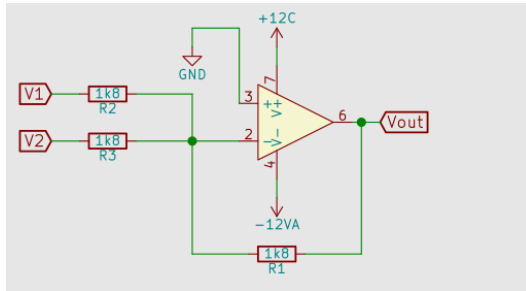


Brandon Gabriel Bejarano Jimenez


Tarea 1 Analisis de Sistemas Lineales

A) Resta amplificador operacional




$$V_{out} = -(V_1 + V_2) \quad = F(S) = \frac{R_2}{R_1}$$

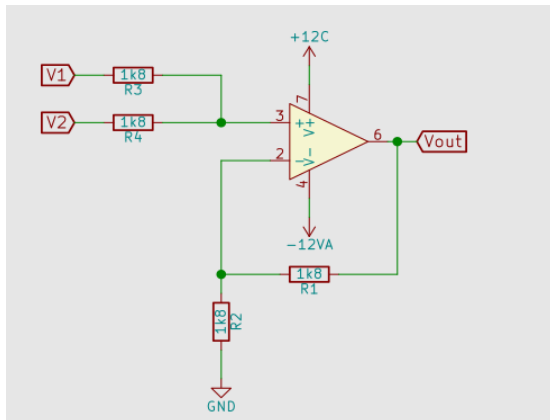B) Suma Amplificador Operacional no inversor



$$V_{out} = V_1 + V_2 \quad F(s) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

C) Integrar con Amplificador Operacional

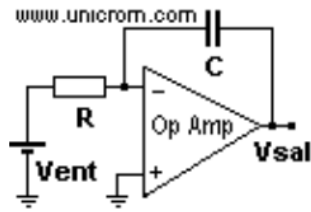


$$Z_1 = R \quad Z_2 = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{1}{sC}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{Z_2}{Z_1}$$

$$F(s) = -\frac{Z_2}{Z_1} ; \quad F(s) = -\frac{\frac{1}{sC}}{R} = -\frac{1}{sCR}$$

D) Derivar con Amplificador Operacional

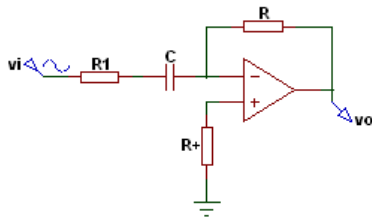


$$Z_2 = R$$

$$Z_1 = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{1}{sC}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{Z_2}{Z_1}$$

$$F(s) = -\frac{Z_2}{Z_1} ; \quad F(s) = -\frac{R}{\frac{1}{sC}} = -sCR$$

E) Amplificador Operacional Inversor

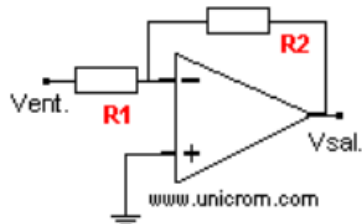

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{R_2}{R_1} \quad F(s) = -\frac{R_2}{R_1}$$